

# Programa para Excelência em Microeletrônica

## Desenvolvimento do Segundo Exercício de Systemverilog

Aluno: Gustavo Vilar de Farias

## Sumário

<b>1.</b>	<b>2</b>
<b>2.</b>	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b>4</b>
<b>4.</b>	<b>5</b>
<b>5.</b>	<b>5</b>
<b>6.</b>	<b>6</b>
<b>7.</b>	<b>7</b>
<b>8.</b>	<b>8</b>
<b>9.</b>	<b>8</b>
<b>10.</b>	<b>9</b>
<b>Considerações Finais</b>	<b>10</b>

1.

*Registrador.sv*

```

module Registrador(input Clock, input[3:0] Entrada, output logic[3:0] Saida);
    always_ff @(posedge Clock)
        Saida <= Entrada;
endmodule

```

*UpDownCount.sv*

```

module UpDownCount(input Swap, Enable, Clock, output logic[3:0] DownCountS,
UpCountS);
    logic[3:0] DownCountE, UpCountE;

    Registrador    DownCount(.Clock(Clock),    .Entrada(DownCountE),
.Saida(DownCountS)),
                                UpCount(.Clock(Clock), .Entrada(UpCountE),
.Saida(UpCountS));

    always_comb
        if(Enable)
            if(Swap) begin
                DownCountE = UpCountS;
                UpCountE = DownCountS;
            end
            else begin
                DownCountE = DownCountS - 4'd1;
                UpCountE = UpCountS + 4'd1;
            end
            else begin
                DownCountE = DownCountS;
                UpCountE = UpCountS;
            end
endmodule

```

*Teste.sv*

```

module Teste;
    logic Swap, Enable, Clock;
    logic[3:0] DownCountS, UpCountS;

    UpDownCount    Test(.Swap(Swap),    .Enable(Enable),    .Clock(Clock),
.DownCountS(DownCountS), .UpCountS(UpCountS));

    initial begin
        $dumpfile("dump.vcd");
        $dumpvars(1);

        Swap = 0;
    end
endmodule

```

```

        Enable = 0;
        Clock = 0;

        repeat(1000) #10 Clock = ~Clock;
    end

    initial begin
        #15 Enable = 1;
        #30 Enable = 0;
        #20 Enable = 1;
    end

    initial repeat(1000) begin
        #100 Swap = 1;
        #15 Swap = 0;
    end
endmodule

```

2.

*Registrador.sv*

```

module Registrador(input Clock, input[8:0] Entrada, output logic[8:0] Saida);
    always_ff @(posedge Clock)
        Saida <= Entrada;
endmodule

```

*Circuito.sv*

```

module Circuito(input Clock, output logic f);
    logic[8:0] count, EntradaCount, EntradaSaida;

    Registrador Count(.Clock(Clock), .Entrada(EntradaCount), .Saida(count)),
        Saida(.Clock(Clock), .Entrada(EntradaSaida),
        .Saida(f));

    always_comb begin
        if(count==9'd499)
            EntradaCount = 9'd0;
        else
            EntradaCount = count + 9'd1;

        if(count>9'd19 && count<9'd90)
            EntradaSaida = 9'd0;
        else
            EntradaSaida = 9'd1;
    end
endmodule

```

//Se o clock de entrada for de 100MHz o sinal de saída será de 0.2MHz

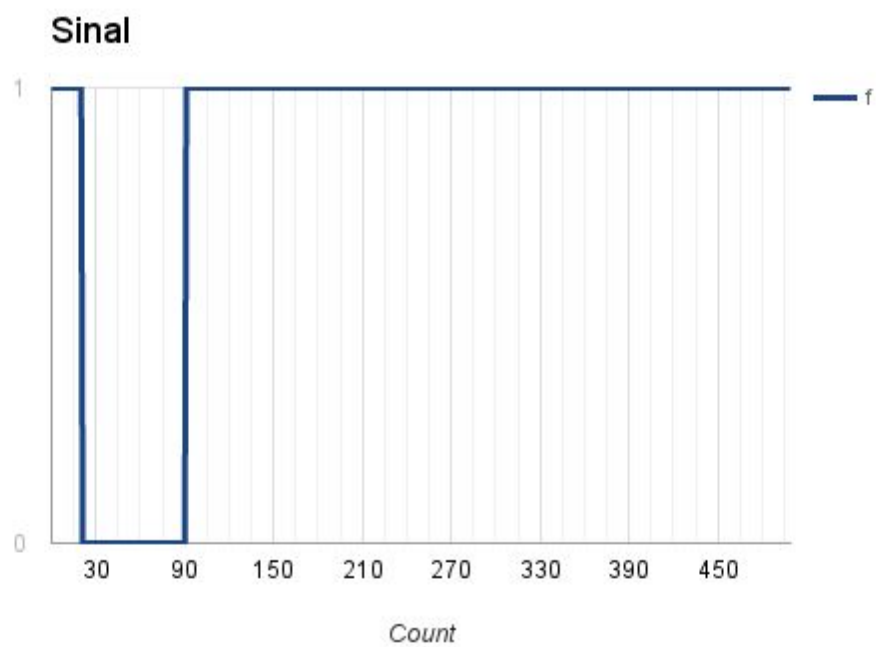


Figura 1 - Sinal  $f$  em função do número de contagem

Tabela 1 - Sinal  $f$  em função do número de contagem

Count	$f$
0	1
20	1
21	0
90	0
91	1
499	1

3.

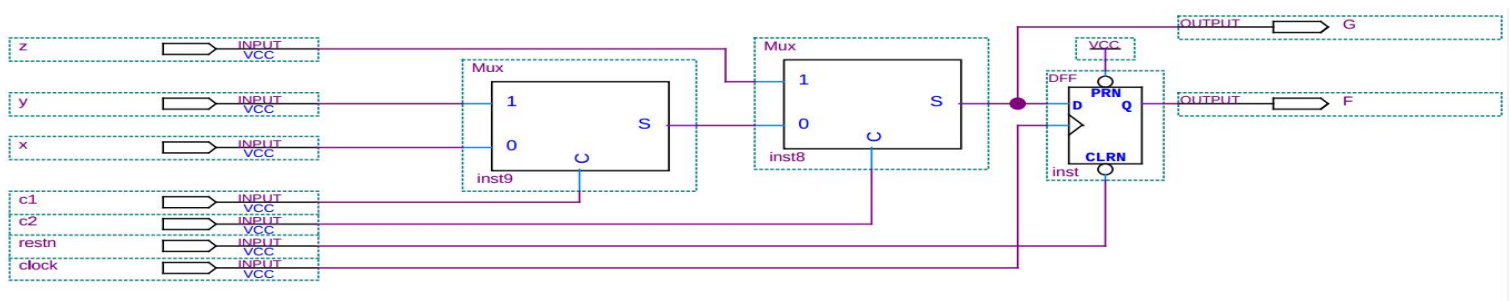


Figura 2 - Circuito da terceira questão

4.

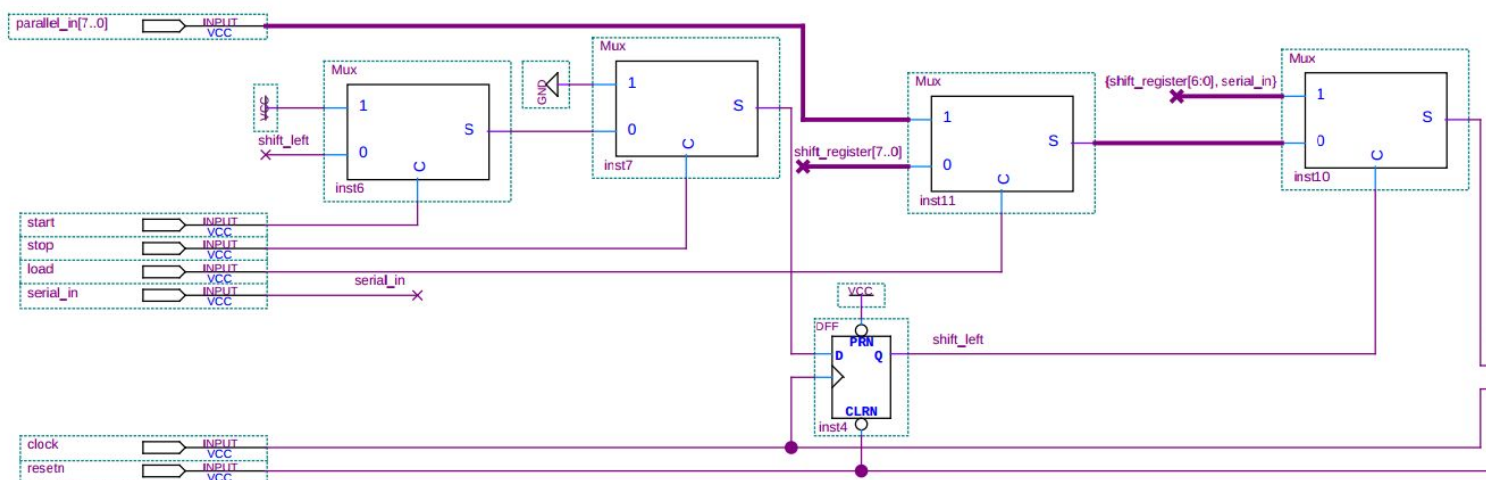


Figura 3 - Primeira parte do circuito da quarta questão



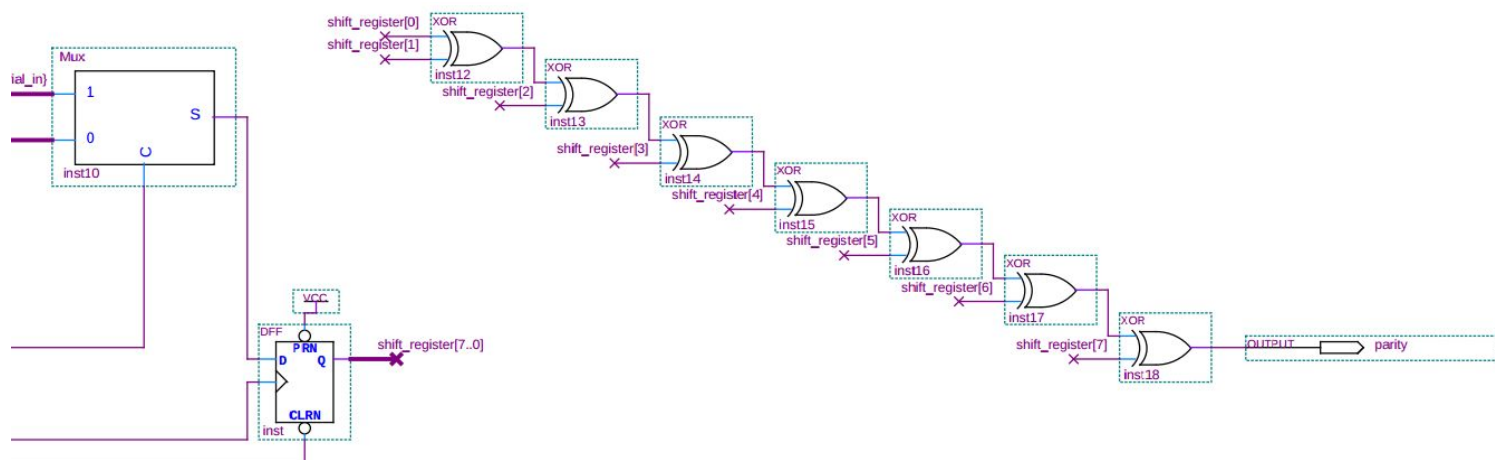


Figura 4 - Segunda parte do circuito da quarta questão

5.

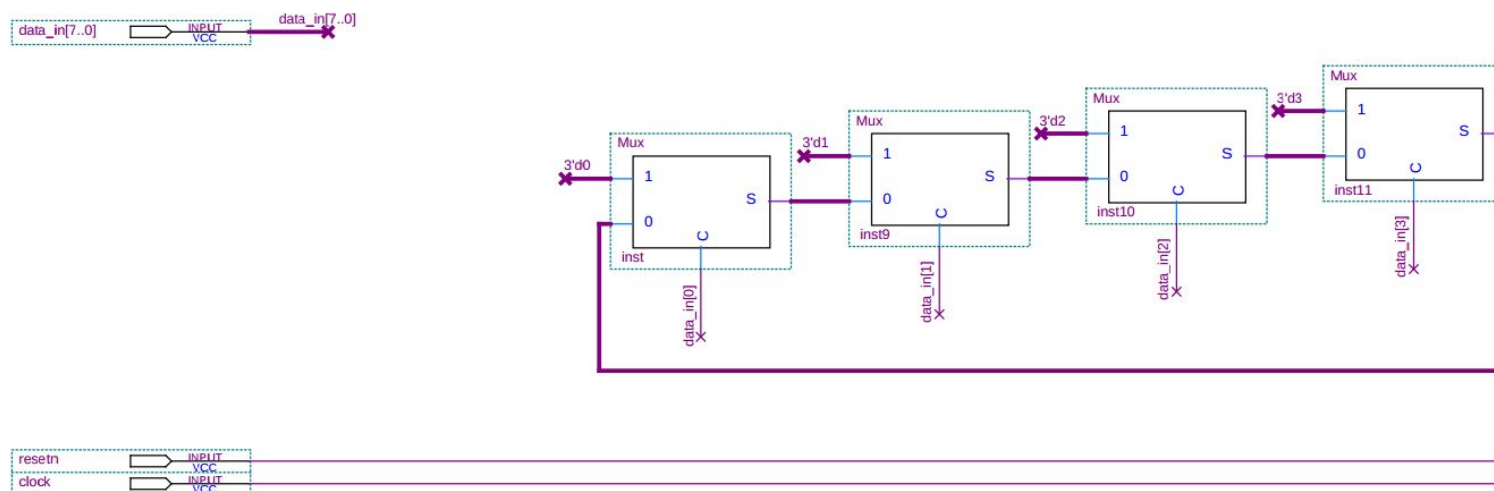

*Figura 5 - Primeira parte do circuito da quinta questão*

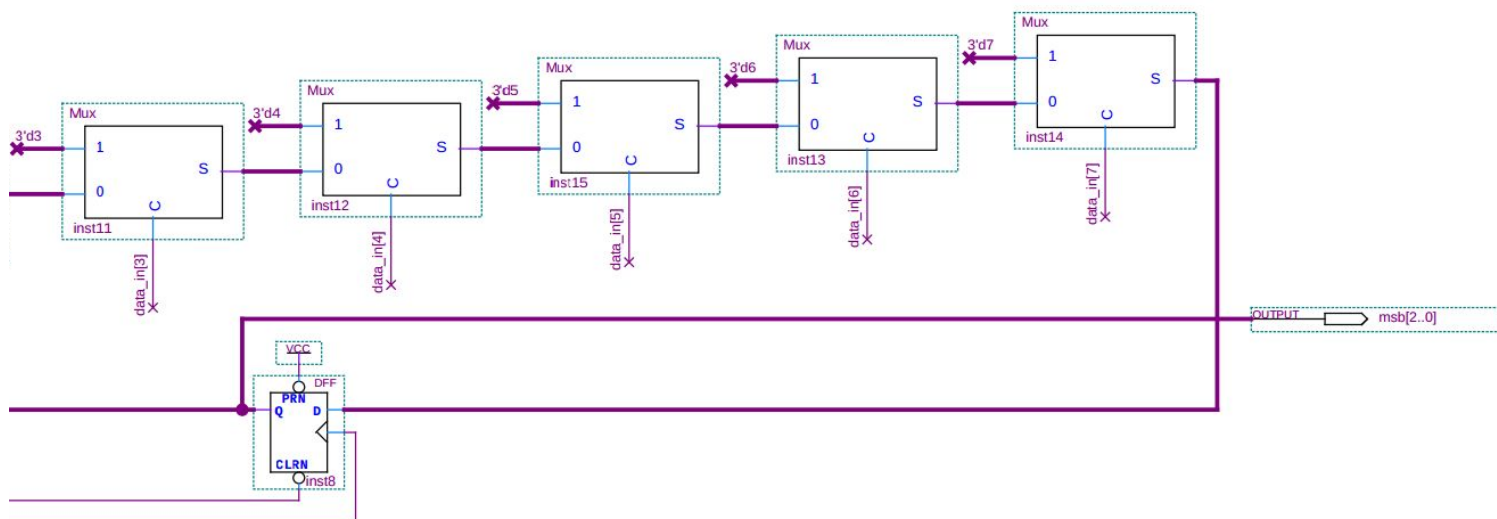

*Figura 6 - Segunda parte do circuito da quinta questão*

*Q5.sv*

```

    module Q5(input logic resetn, clock, input logic[7:0] data_in, output
logic[2:0] msb);
        integer i;

        always_ff @(posedge clock or negedge resetn) begin
            if(!resetn)
                msb <= 3'b000;
            else begin
                i = 0;

                while(i<8) begin
                    if (data_in[i])
                        msb <= i;


                    i = i + 1;
                end
            end
        end
    end
endmodule

```

//Sim, é possível a troca do for pelo while pois temos uma quantidade fixa de repetições

6.

*Figura 7 - Circuito da sexta questão*

 

*Figura 8 - Sinal f e g em função do número de contagem*

*Tabela 2 - Sinal f e g em função do número de contagem*

Count	f	g
0	1	0
51	1	0
52	0	0
151	0	0
152	0	1
250	0	1
251	1	1
400	1	1
401	1	0
900	1	0

//Se o clock de entrada for de 200MHz a frequência de saída dos sinais f e g será de 0.22MHz

7.

A variável 'a' recebe o valor antigo do 'b' mais o valor antigo do 'c' pois como é bloqueante ele



recebe os valores do 'b' e do 'c' antes de serem atualizados.

Já variável 'b' recebe o valor do 'a' mais o valor antigo do 'c' e a variável 'c' recebe o novo valor do 'b' e do 'a'.

Precisamos de um flip-flop para a variável 'b' porque para as contas utilizamos seu valor atualizado e desatualizado.

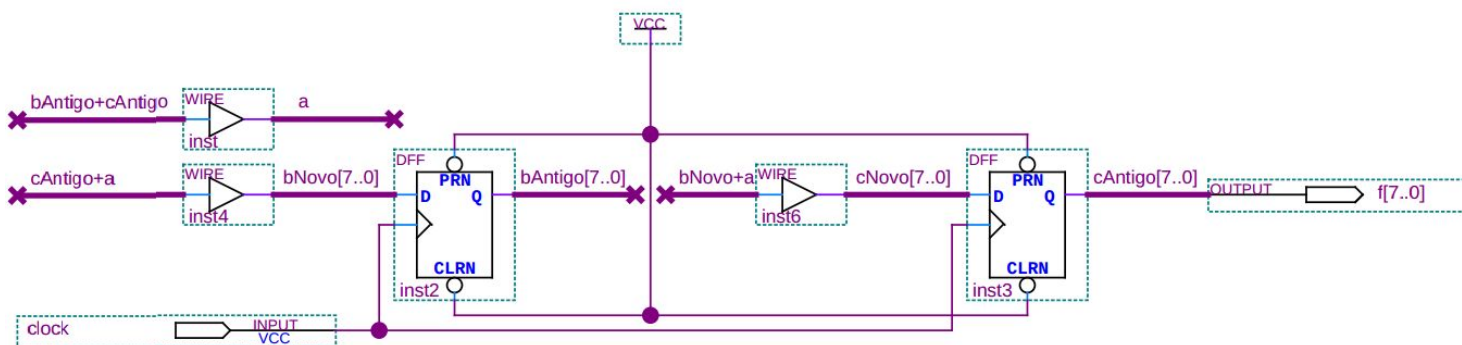


Figura 9 - Circuito da sétima questão

8.

A única diferença dessa questão para a questão 7 é que o valor do 'c' será o 'b' antigo no lugar do novo, pois como o 'b' é não-bloqueante a operação de atualização da variável só é feita após todas as outras operações serem feitas, então o valor que vale na operação de soma na atribuição da variável 'c' é o valor não atualizado da variável 'b'.

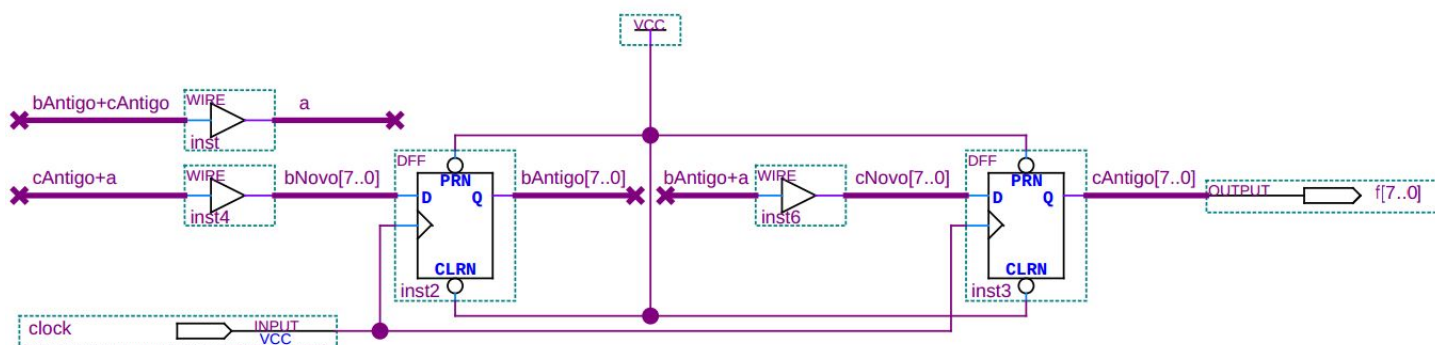


Figura 10 - Circuito da oitava questão

9.

Para este circuito precisamos adicionar um flip-flop para armazenar a variável 'a', pois utilizaremos seu valor atualizado e desatualizado.

Essa variável recebe o resultado de 'b' + 'c', mas somente ao final de todas as operações por isso as outras operações que usarem 'a' devem utilizar seu valor antes dessa soma.

Por isso 'b' recebe o valor de 'a' desatualizado mais o valor de 'c' desatualizado também, pois como mostrado no código no momento desta operação o valor de 'c' ainda não foi atualizado.

E por fim 'c' recebe o valor antigo de 'a' e o novo de 'b'.

Concluimos que quando precisamos dos valores atualizados e desatualizados de uma variável ou quando precisamos guardá-la usamos um flip-flop.

 


Figura 11 - Circuito da nona questão

10.

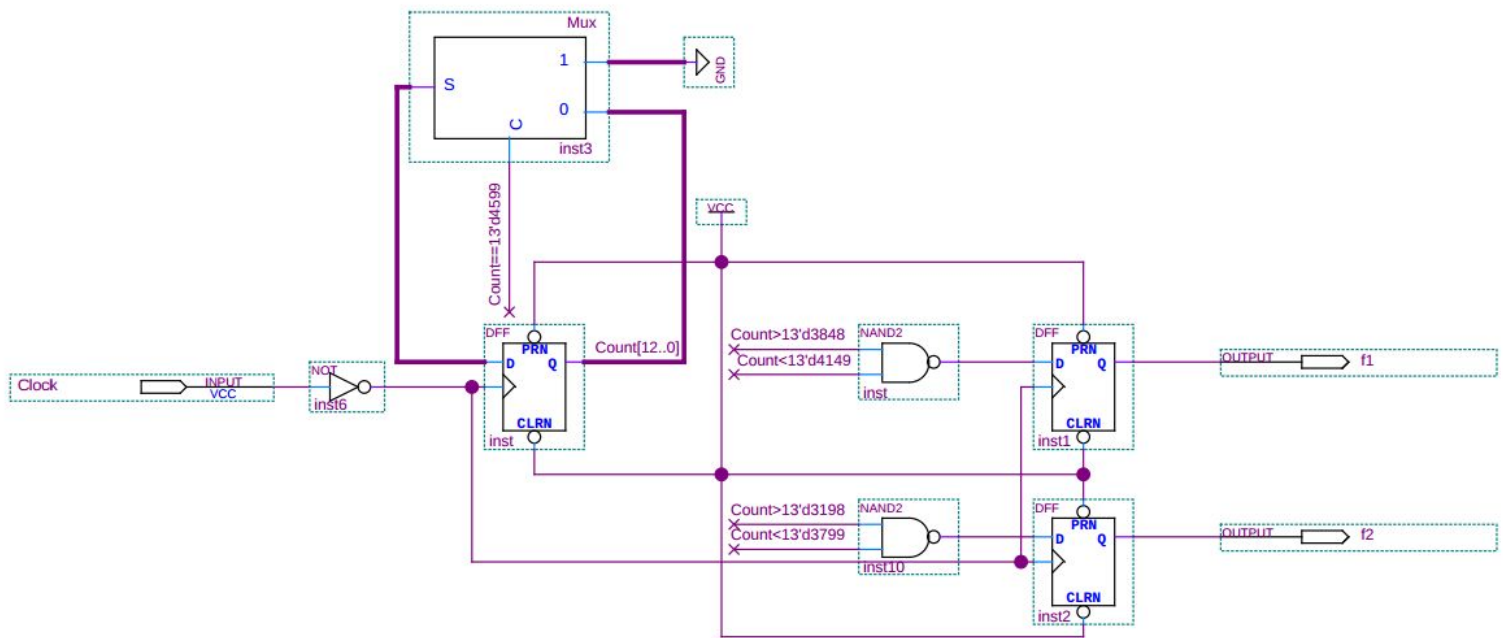


Figura 12 - Circuito da décima questão

ContadorDescida.sv

```
module ContadorDescida(input Clock, output logic[12:0] Saida);
    always_ff @(negedge Clock) begin
        if(Saida == 13'd4599)
            Saida <= 13'd0;
        else
            Saida <= Saida + 13'd1;
        end
    endmodule
```

### *Circuito.sv*

```

module Circuito(input Clock, output logic f1, f2);
    logic[12:0] contador;

    ContadorDescida Count(.Clock(Clock), .Saida(contador));

    always_ff @(negedge Clock) begin
        if(contador>=13'd3849 && contador<13'd4149)
            f1 <= 13'd0;
        else
            f1 <= 13'd1;

        if(contador>=13'd3199 && contador<13'd3799)
            f2 <= 13'd0;
        else
            f2 <= 13'd1;
    end
endmodule

```

//Para as simulações o clock foi gerado com estado inicial igual a 0

## Considerações finais

Todos os arquivos e imagens contidos neste documento pode ser encontrado em melhor qualidade nesse link: <[https://github.com/gvilardefarias/Gustavo\\_Ex02\\_SV](https://github.com/gvilardefarias/Gustavo_Ex02_SV)>.