

Programa para Excelência em Microeletrônica

Desenvolvimento do Segundo Exercício de Systemverilog

Aluno: Gustavo Vilar de Farias

Sumário

1.	2
2.	3
3.	4
4.	5
5.	5
6.	7
7.	8
8.	8
9.	9
10.	9
Considerações Finais	10

1.

Registrador.sv

```

module Registrador(input Clock, input[3:0] Entrada, output logic[3:0] Saida);
    always_ff @(posedge Clock)
        Saida <= Entrada;
endmodule

```

UpDownCount.sv

```

module UpDownCount(input Swap, Enable, Clock, output logic[3:0] DownCounts,
UpCounts);
    logic[3:0] DownCountE, UpCountE;

    Registrador    DownCount(.Clock(Clock),    .Entrada(DownCountE),
.Saida(DownCounts)),
                                UpCount(.Clock(Clock), .Entrada(UpCountE),
.Saida(UpCounts));

    always_comb
        if(Enable)
            if(Swap) begin
                DownCountE = UpCounts;
                UpCountE = DownCounts;
            end
            else begin
                DownCountE = DownCounts - 4'd1;
                UpCountE = UpCounts + 4'd1;
            end
            else begin
                DownCountE = DownCounts;
                UpCountE = UpCounts;
            end
endmodule

```

Teste.sv

```

module Teste;
    logic Swap, Enable, Clock;
    logic[3:0] DownCounts, UpCounts;

    UpDownCount    Test(.Swap(Swap),    .Enable(Enable),    .Clock(Clock),
.DownCounts(DownCounts), .UpCounts(UpCounts));

    initial begin
        $dumpfile("dump.vcd");
        $dumpvars(1);

        Swap = 0;
    end
endmodule

```

```

        Enable = 0;
        Clock = 0;

        repeat(1000) #10 Clock = ~Clock;
    end

    initial begin
        #15 Enable = 1;
        #30 Enable = 0;
        #20 Enable = 1;
    end

    initial repeat(1000) begin
        #100 Swap = 1;
        #15 Swap = 0;
    end
endmodule

```

2.

Registrador.sv

```

module Registrador(input Clock, input[8:0] Entrada, output logic[8:0] Saida);
    always_ff @(posedge Clock)
        Saida <= Entrada;
endmodule

```

Circuito.sv

```

module Circuito(input Clock, output logic f);
    logic[8:0] count, EntradaCount, EntradaSaida;

    Registrador Count(.Clock(Clock), .Entrada(EntradaCount), .Saida(count)),
        Saida(.Clock(Clock), .Entrada(EntradaSaida),
        .Saida(f));

    always_comb begin
        if(count==9'd499)
            EntradaCount = 9'd0;
        else
            EntradaCount = count + 9'd1;

        if(count>9'd19 && count<9'd90)
            EntradaSaida = 9'd0;
        else
            EntradaSaida = 9'd1;
    end
endmodule

```

//Se o clock de entrada for de 100MHz o sinal de saída será de 0.2MHz

 


Figura 1 - Sinal f em função do número de contagem

Tabela 1 - Sinal f em função do número de contagem

Count	f
0	1
20	1
21	0
90	0
91	1
499	1

3.

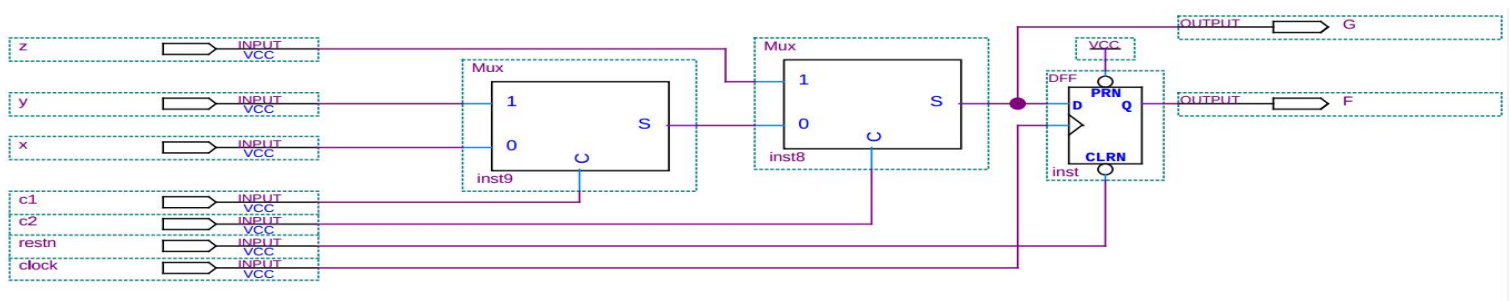


Figura 2 - Circuito da terceira questão

4.

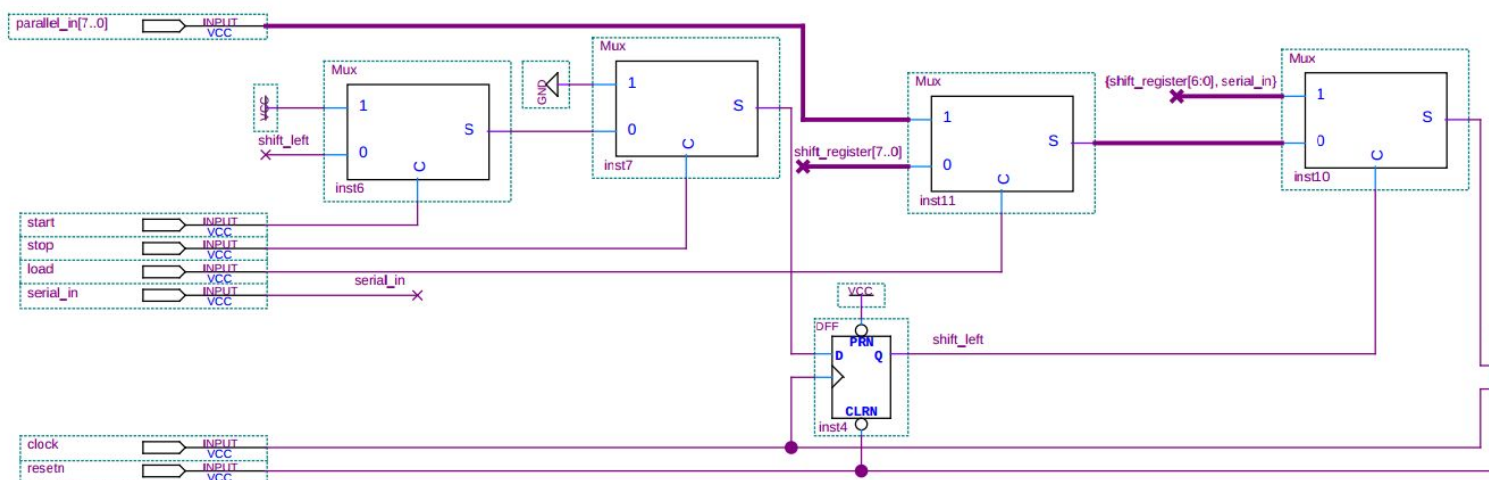


Figura 3 - Primeira parte do circuito da quarta questão

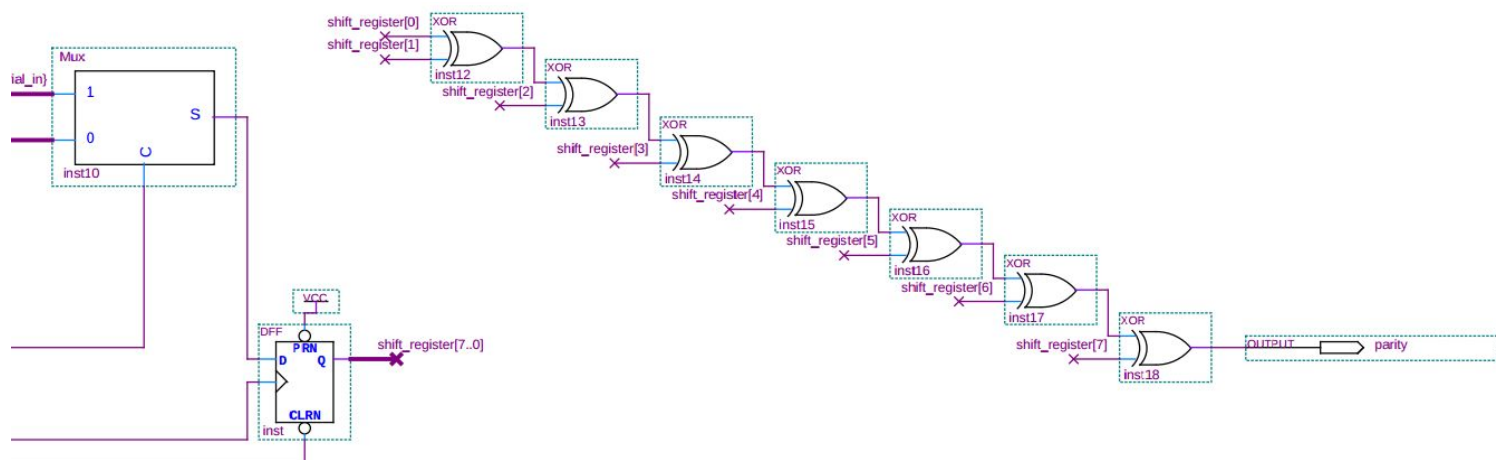


Figura 4 - Segunda parte do circuito da quarta questão

5.

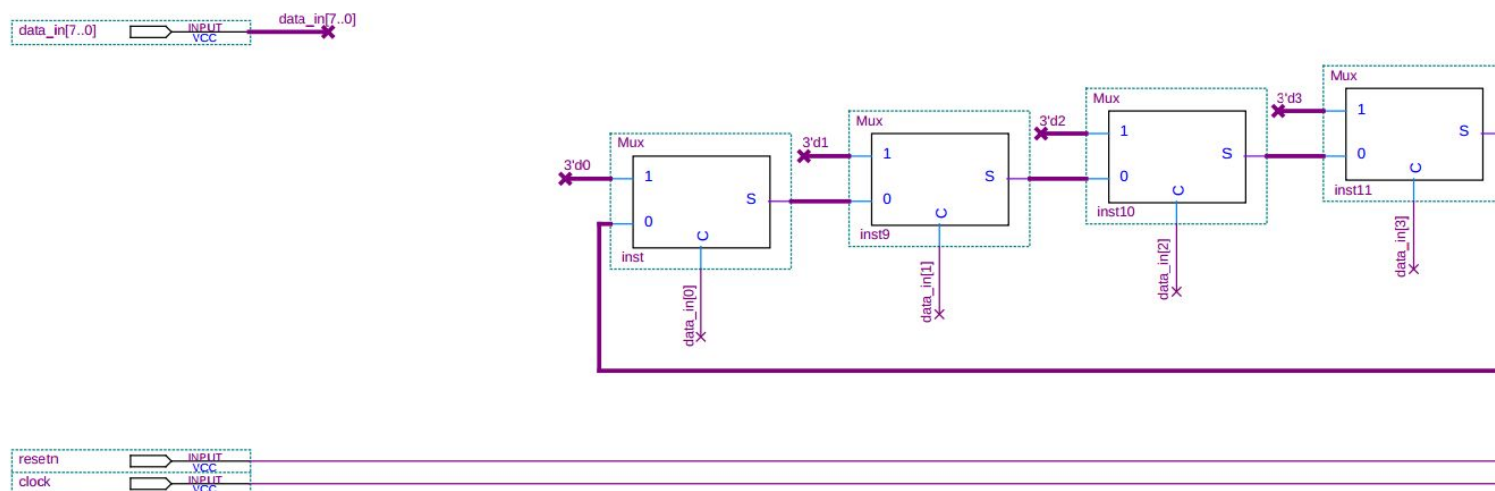


Figura 5 - Primeira parte do circuito da quinta questão

 


Figura 6 - Segunda parte do circuito da quinta questão

Q5.sv

```

module Q5(input logic resetn, clock, input logic[7:0] data_in, output
logic[2:0] msb);
    integer i;

    always_ff @(posedge clock or negedge resetn) begin
        if(!resetn)
            msb <= 3'b000;
        else begin
            i = 0;

            while(i<8) begin
                if (data_in[i])
                    msb <= i;

                i = i + 1;
            end
        end
    end
endmodule

```

//Sim, é possível a troca do for pelo o while pois temos uma quantidade fixa de repetições

6.

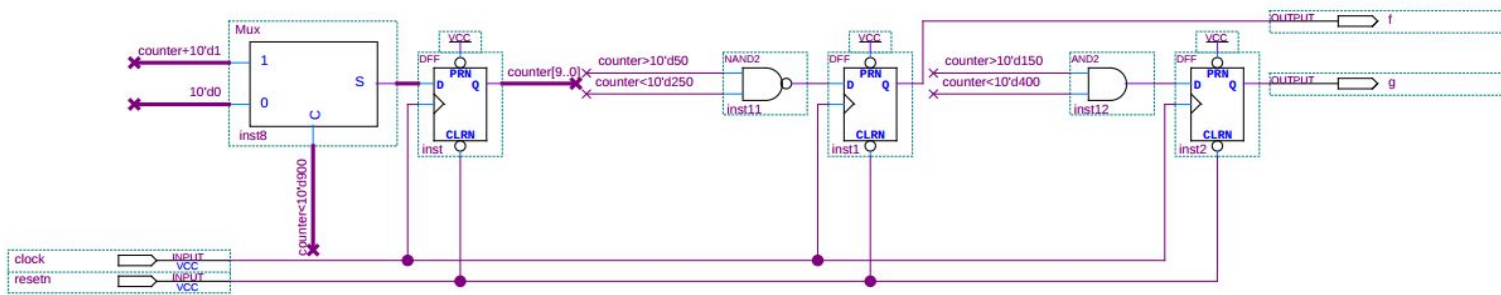


Figura 7 - Circuito da sexta questão

 


Figura 8 - Sinal f e g em função do número de contagem

Tabela 2 - Sinal f e g em função do número de contagem

Count	f	g
0	1	0
51	1	0
52	0	0
151	0	0
152	0	1
250	0	1
251	1	1

7.

Já variável 'b' recebe o valor do 'a' mais o valor antigo do 'c' e a variável 'c' recebe o novo valor do 'b' e do 'a'.

Figura 9 - Circuito da sétima questão

8.

Figura 10 - Circuito da oitava questão

9.

Para este circuito precisamos adicionar um flip-flop para armazenar a variável 'a', pois utilizaremos seu valor atualizado e desatualizado.

Essa variável recebe o resultado de 'b' + 'c', mas somente ao final de todas as operações por isso as outras operações que usarem 'a' devem utilizar seu valor antes dessa soma.

Por isso 'b' recebe o valor de 'a' desatualizado mais o valor de 'c' desatualizado também, pois como mostrado no código no momento desta operação o valor de 'c' ainda não foi atualizado.

E por fim 'c' recebe o valor antigo de 'a' e o novo de 'b'.

Concluimos que quando precisamos dos valores atualizados e desatualizados de uma variável ou quando precisamos guardá-la usamos um flip-flop.

 


Figura 11 - Circuito da nona questão

10.

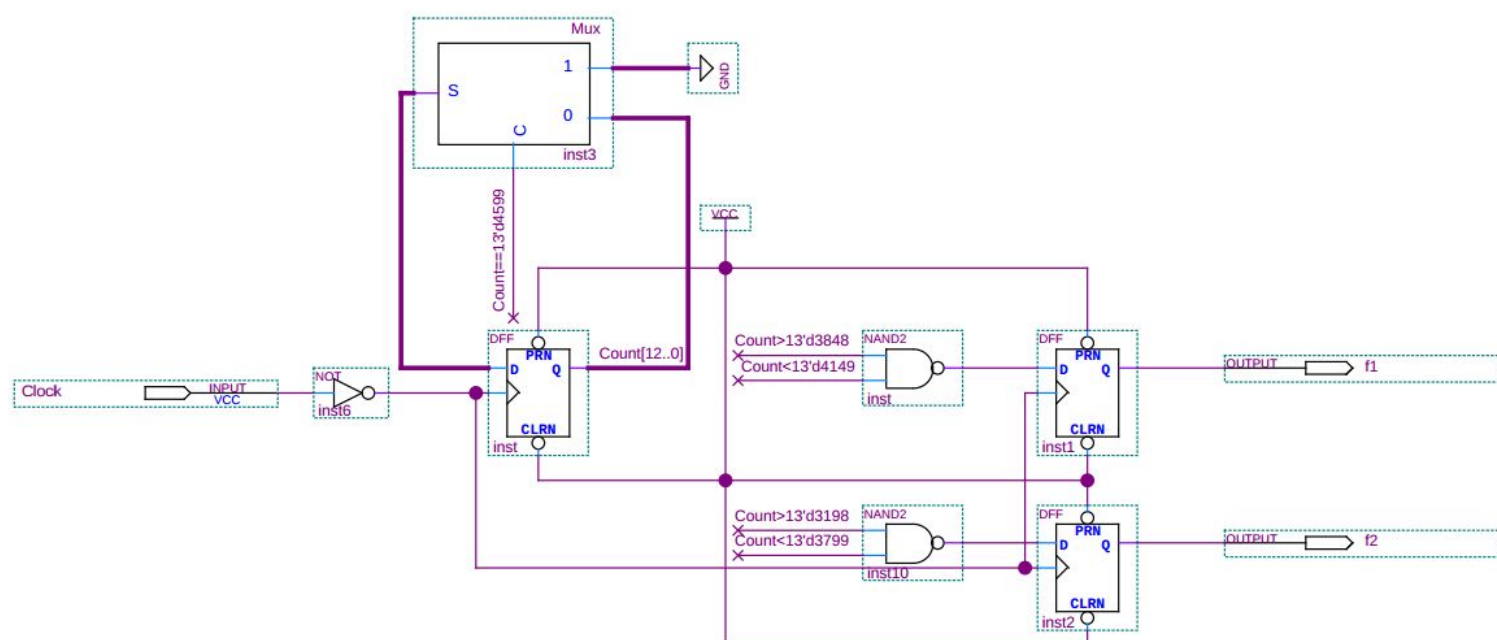


Figura 12 - Circuito da décima questão

ContadorDescida.sv

```
module ContadorDescida(input Clock, output logic[12:0] Saida);
    always_ff @(negedge Clock) begin
        if(Saida == 13'd4599)
            Saida <= 13'd0;
        else
            Saida <= Saida + 13'd1;
        end
    endmodule
```

Circuito.sv

```
module Circuito(input Clock, output logic f1, f2);
    logic[12:0] contador;

    ContadorDescida Count(.Clock(Clock), .Saida(contador));

    always_ff @(negedge Clock) begin
        if(contador>=13'd3849 && contador<13'd4149)
            f1 <= 13'd0;
        else
            f1 <= 13'd1;

        if(contador>=13'd3199 && contador<13'd3799)
            f2 <= 13'd0;
        else
            f2 <= 13'd1;
        end
    endmodule
```

//Para as simulações o clock foi gerado com estado inicial igual a 0

Considerações finais

Todos os arquivos e imagens contidos neste documento pode ser encontrado em melhor qualidade nesse link: <https://github.com/gvilardefarias/Gustavo_Ex02_SV>.